

电子科技大学信息与软件工程学院

实 验 报 告

学 号 2018091618008
姓 名 袁昊男
(实验) 课程名称 数字逻辑设计
理论教师 詹瑾瑜
实验教师 詹瑾瑜

电子科技大学教务处制表

电子科技大学

实验报告

学生姓名：袁昊男 学号：2018091618008 指导教师：詹瑾瑜

实验地点：基础实验大楼 A527 实验时间：2019.06.22

一、实验名称：数值比较器和计数器实验

二、实验学时：4 学时

三、实验目的：

- 1、强化组合逻辑电路的设计及测试方法；
- 2、学习数值比较器的设计方法；
- 3、学习时序逻辑电路的设计及测试方法；
- 4、掌握集成二进制同步计数器 74LS161 的逻辑功能；

四、实验原理：

注：下文中的与门均可用与非门和非门构成，为描述方便，故直接采用与门。

1、一位数值比较器设计：

表 4.1.1 一位数值比较器真值表

A	B	$F_1(A > B)$	$F_2(A = B)$	$F_3(A < B)$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

从真值表中可得： $F_1 = A\bar{B}$ 、 $F_2 = \bar{A}\cdot\bar{B} + AB$ 、 $F_3 = \bar{A}B$ 。由于实验器材中仅给出了 74LS04（非）、74LS00（与非）、74LS86（异或）三种集成器件，因此上述表达式还可改写为 $F_1 = \overline{\overline{A}B}$ 、 $F_2 = \overline{A \oplus B}$ 、 $F_3 = \overline{\overline{A}\bar{B}}$ 。

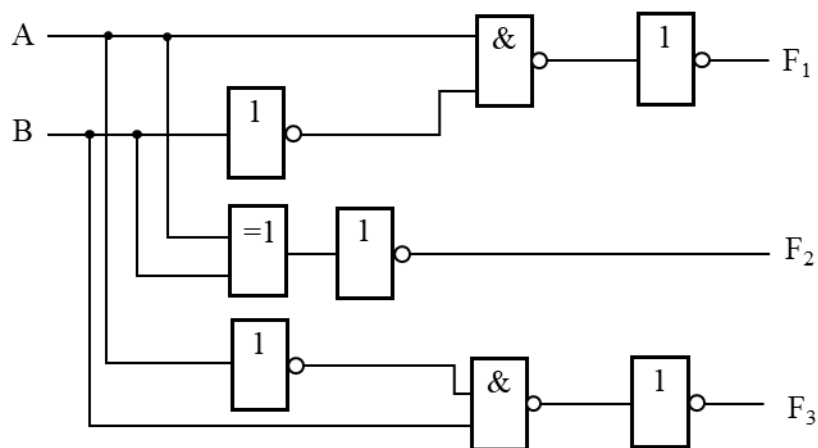


图 4.1.1 逻辑电路图

2、60 进制计数器设计：

采用 74LS161：4 位二进制同步计数器。引脚图如下图所示：

 


图 4.2.1 74LS161 芯片引脚图

$\overline{\text{CR}}$ ：清 0 端（异步）；

$\overline{\text{LD}}$ ：预置数控制端（同步）；

D₀、D₁、D₂、D₃：预置数输入端；

CP：计数脉冲输入端（上升沿有效）；

CT_P、CT_T：计数器工作状态控制端；

CO：进位信号输出端；

Q₀、Q₁、Q₂、Q₃：计数器状态输出端。

功能表：

表 4.2.1 74LS161 芯片功能表

$\overline{\text{CR}}$	$\overline{\text{LD}}$	CT_P	CT_T	CP	D_3	D_2	D_1	D_0	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	d	d	d	d	d	d	d	d	0	0	0	0
1	0	d	d	\uparrow	d_3	d_2	d_1	d_0	同步置数			
1	1	1	1	\uparrow	d	d	d	d	加法计数			
1	1	0	d	d	d	d	d	d	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n
1	1	d	0	d	d	d	d	d	Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n

异步清 0 功能：当 $\overline{\text{CR}}=0$ 时，计数器清 0。从表 4.2.1 中可见，在 $\overline{\text{CR}}=0$ 时，其他输入信号都不起作用，由集成钟控触发器的逻辑特性可知，其异步复位输入信号是优先的， $\overline{\text{CR}}=0$ 正是通过 R_D 使计数器清 0 的。

同步置数功能： $\overline{\text{CR}}=1$ 、 $\overline{\text{LD}}=0$ 时，在 CP 上升沿的作用下，数据 $\text{d}_3\text{d}_2\text{d}_1\text{d}_0$ 并行置入计数器，使 $\text{Q}_3^{n+1}\text{Q}_2^{n+1}\text{Q}_1^{n+1}\text{Q}_0^{n+1}=\text{d}_3\text{d}_2\text{d}_1\text{d}_0$ 。

(1) 使用发光二极管输出计数结果：

根据功能表，74LS161 分为异步清 0 和同步置数。所谓同步清 0 和异步 60 进制计数器的有效状态为 0~59。

a. 异步清 0 法：

若采用异步清 0 法，则在 60 状态产生异步清 0 信号（60=00111100），使得 $\overline{\text{CR}}=0$ 。


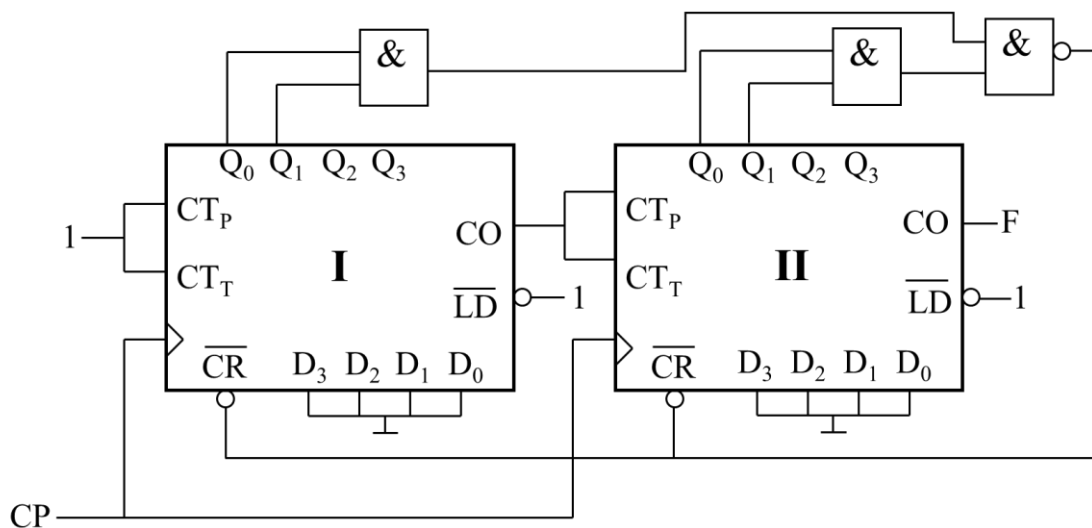


图 4.2.2 异步清 0 法逻辑电路图

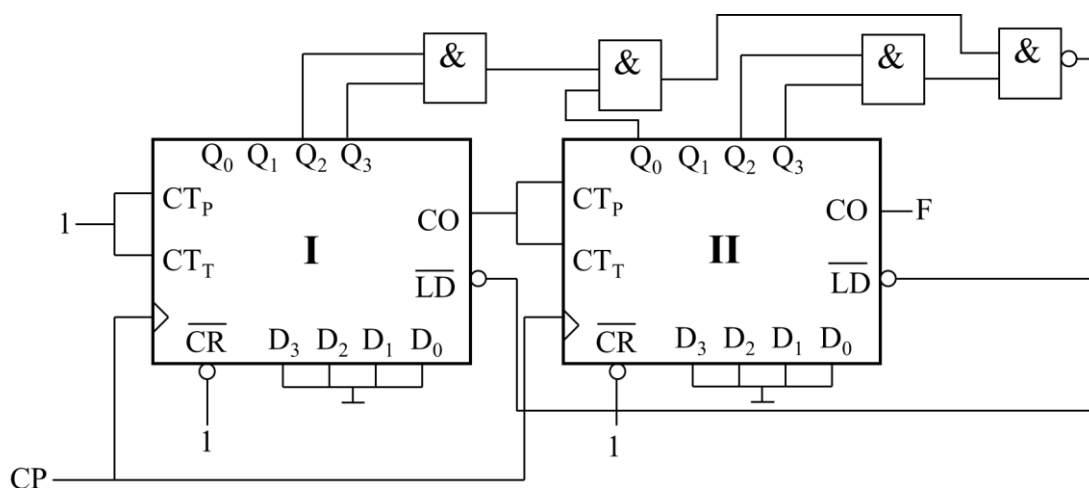b. 同步置数法：

若采用同步置数法，则在 159 状态产生预置数（59=00111011），使得 $\overline{\text{LD}}=0$ 。




(2) 使用 7 段数码管输出计数结果:

利用两片 74LS161 芯片分别作为 60 进制计数器的高位和低位，分别与 7 段数码管连接。其中一个通过基本门芯片构成一个十进制计数器，另一个构成六进制计数器。十进制计数器（个位）和六进制计数器（十位）均采用异步清 0 法构成。

计数器十位的计数要求：当个位计数器从 1001 计数到 0000 时，十位计数器要计数一次。可通过两芯片之间级联实现。

a. 十进制计数器 (个位):

 

b. 六进制计数器（十位）:

 


图 4.2.5 六进制计数器逻辑电路图

c. 来自个位的进位电路：十进制计数器（个位）的输出端 Q_1 、 Q_2 接到与门的输入端，与门的输出端与六进制计数器（十位） CT_T 端接收到“1”信号，此时六进制计数器（十位）处于保持状态，当下一个 CP 上升沿到来时，计数器个位和十位同时处于计数状态，紧接着计数器十位 CT_T 端接收到“0”信号，继而保持新的状态。来自个位的进位逻辑电路图如下图所示：

 


图 4.2.6 来自个位的进位逻辑电路图

d. 综上所述，可设计 60 进制计数器电路如图 4.4.7 所示：

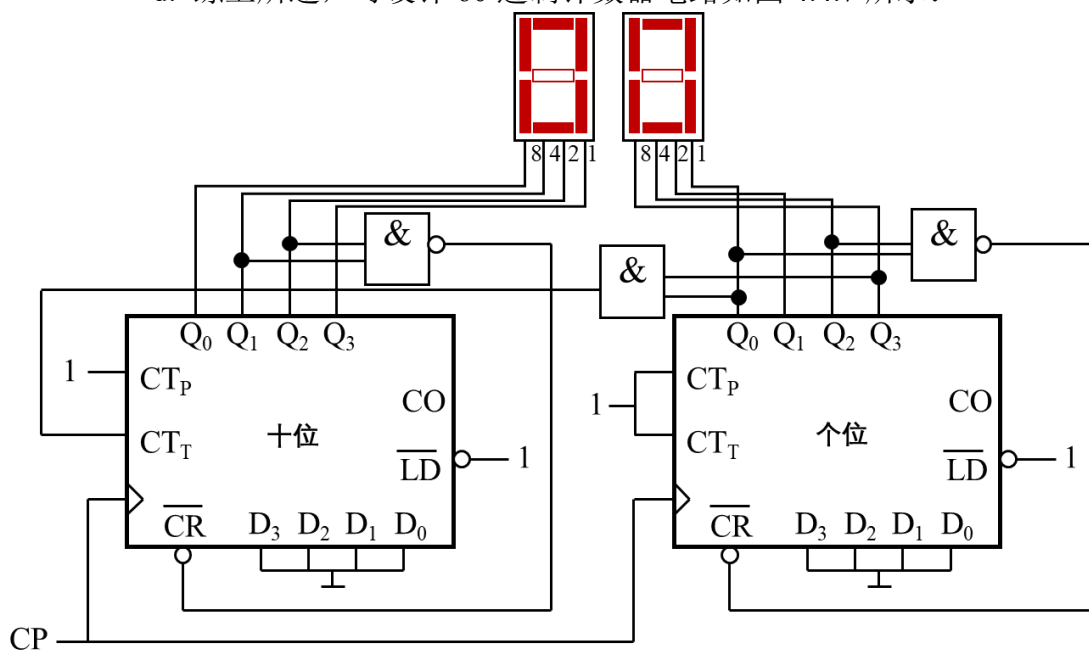


图 4.2.7 60 进制计数器逻辑电路图

3、4 位二进制同步计数器 74LS161 的应用：

(1) 构成任意进制计数器：

a. 预置数法

例 1：用 74LS161 利用预置数法构成模 12 加法计数器。

 


图 4.3.1 状态转换图

\overline{LD} ：预置数控制端（同步）；

 


图 4.3.1 例 1 逻辑电路图

b. 归零法

例 2：用 74LS161 利用归零法构成 10 进制加法计数器。

 


图 4.3.2 状态转换图

\overline{CR} ：清 0 端（异步）；

 


图 4.3.3 例 2 逻辑电路图

(2) 集成计数器的级联

例 3：用 74LS161 构成 256 进制加法计数器。

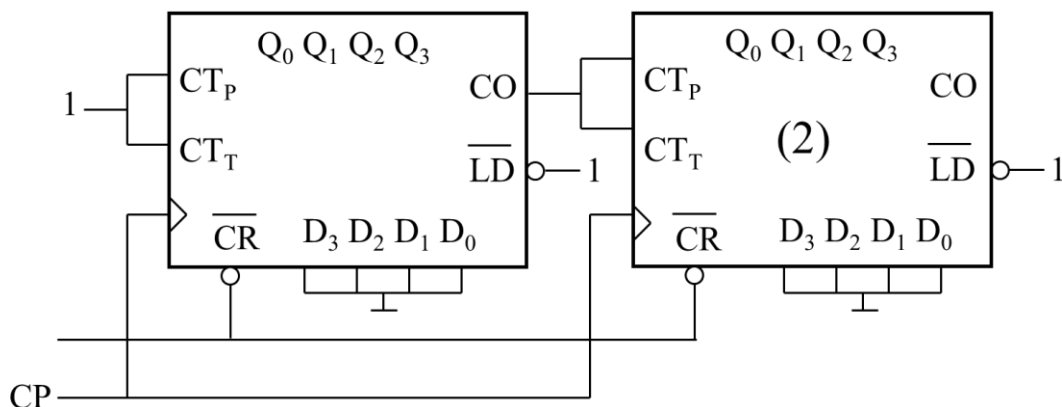


图 4.3.4 例 3 逻辑电路图

4、(思考题) 两位数值比较器设计：

设二位二进制数为 A_1A_0 、 B_1B_0 ，输出 $F_1(A < B)$ 、 $F_2(A = B)$ 、 $F_3(A > B)$ 。根据逻辑可直接写出输出函数的表达式： $F_1 = \overline{A_1}B_1 + (A_1 \odot B_1)\overline{A_0}B_0$ ， $F_2 = (A_1 \odot B_1)(A_0 \odot B_0)$ ， $F_3 = A_1\overline{B_1} + (A_1 \odot B_1)A_0\overline{B_0}$ 。由于实验器材中仅给出了 74LS04（非）、74LS00（与非）、74LS86（异或）三种集成器件，因此上述表达式还可改写为：

$$\begin{aligned}
 F_1 &= \overline{A_1}B_1 + (A_1 \odot B_1)\overline{A_0}B_0 = \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{A_1}B_1 + (A_1 \odot B_1)\overline{A_0}B_0}}}} \\
 &= \overline{\overline{\overline{\overline{A_1}B_1} \cdot \overline{(A_1 \odot B_1)\overline{A_0}B_0}}} \\
 &= \overline{\overline{\overline{\overline{A_1}B_1} \cdot \overline{(A_1 \oplus B_1)A_0B_0}}} \\
 F_2 &= (A_1 \odot B_1)(A_0 \odot B_0) = \overline{\overline{\overline{\overline{(A_1 \oplus B_1)} \cdot \overline{(A_0 \oplus B_0)}}}} \\
 &= \overline{\overline{\overline{\overline{(A_1 \oplus B_1)} \cdot \overline{(A_0 \oplus B_0)}}}} \\
 F_3 &= A_1\overline{B_1} + (A_1 \odot B_1)A_0\overline{B_0} = \overline{\overline{\overline{\overline{\overline{A_1\overline{B_1} + (A_1 \odot B_1)A_0\overline{B_0}}}}}} \\
 &= \overline{\overline{\overline{\overline{A_1\overline{B_1} \cdot \overline{(A_1 \odot B_1)A_0\overline{B_0}}}}} \\
 &= \overline{\overline{\overline{\overline{A_1\overline{B_1} \cdot \overline{(A_1 \oplus B_1)A_0B_0}}}}}
 \end{aligned}$$

逻辑电路图在原理和画法上十分简单，但因为过于繁琐，故此处省略。

五、实验内容：

1、一位数值比较器设计：

用 74LS86（异或）、74LS00（与非）和 74LS04（非）搭出一位数值比较器电路，画出其逻辑电路图，并验证它的运算。

2、时序逻辑电路设计之计数器：

用 74LS161 和其他逻辑门器件搭建一个 60 进制计数器电路，并将结果输出到发光二极管（或 7 段数码管）显示出来，画出其逻辑电路图，并验证它的运算。

3、思考题：

- (1) 设计一个两位二进制数值比较器
- (2) 设计其他进制计数器
- (3) 设计带暂停功能的计数器

六、实验器材（设备、元器件）：

- 1、数字逻辑实验箱；
- 2、导线若干；
- 3、集成器件：74LS04（非）、74LS00（与非）、74LS86（异或）、74LS161（4 位二进制同步计数器）

七、实验步骤：

- 1、实验操作规范：
 - (1) 先连线，再上电，先断电，再拆线；
 - (2) 电源和地要正确连接，切勿将两者接反了；
 - (3) 做完实验后，要将电源和导线拆下并整齐放置于实验箱内。
- 2、根据逻辑功能列出真值表；
- 3、根据真值表画出卡诺图并写出输出函数的逻辑表达式；
- 4、根据提供的集成器件进一步优化逻辑表达式；
- 5、根据逻辑表达式画出电路图，并在实验箱上连接；
- 6、按真值表进行逻辑电路功能测试，观察输出电平并记录。

八、实验结果与分析（含重要数据结果分析或核心代码流程分析）

- 1、一位数值比较器：

 


图 8.1.1 一位数值比较器实验结果

实验结果分析：输出结果的表达式分别为 $F_1 = \overline{A}B$ 、 $F_2 = \overline{A \oplus B}$ 、 $F_3 = A\overline{B}$ ，当 $A=1$ ， $B=1$ 时，输出 $F_1(A > B) = 0$ 、 $F_2(A = B) = 1$ 、 $F_3(A < B) = 0$ ，符合预期结果。

2、60 进制计数器：

 


图 8.2.1 60 进制计数器(a)

 


图 8.2.2 60 进制计数器(b)

实验结果分析：用异步清 0 法将计数结果输出到 7 段数码管显示，按逻辑电路图连接电路后能正确实现 60 进制计数器功能。

3、两位数值比较器：

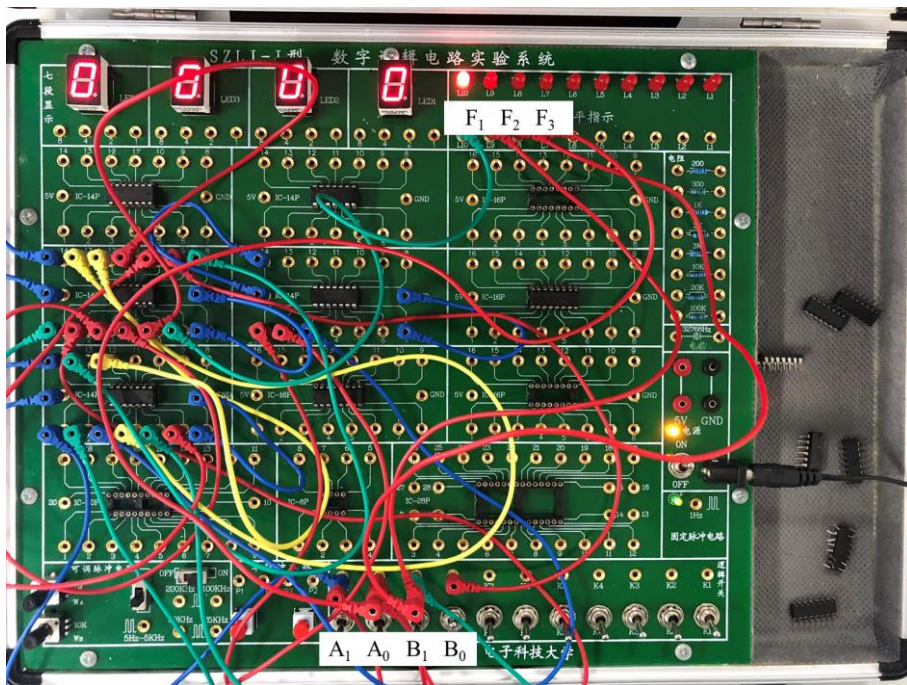


图 8.3.1 两位数值比较器

实验结果分析：输出结果的表达式分别为 $F_1 = A_1 B_1 \cdot (A_1 \oplus B_1) A_0 B_0$ 、 $F_2 = (A_1 \oplus B_1) \cdot (A_0 \oplus B_0)$ 、 $F_3 = A_1 B_1 \cdot (A_1 \oplus B_1) A_0 B_0$ ，当 $A_1 A_0 = 00$ ， $B_1 B_0 = 11$ 时，输出 $F_1(A < B) = 1$ 、 $F_2(A = B) = 0$ 、 $F_3(A > B) = 0$ ，符合预期结果。

九、总结及心得体会：

本次实验是《数字逻辑》的第二次实验，主要目的在于将目前学习的理论知识应用于实践中，因此实验内容较为基础、难度不大。主要内容为强化组合逻辑电路的设计方法、了解并掌握时序逻辑的设计及测试方法、掌握利用 74LS161 芯片设计任意进制计数器的一般方法，并能根据设计的逻辑电路图搭建逻辑电路、分析实验结果。

在实验的过程中能直观的体会到输入对输出的影响，使抽象的内容形象化。通过本次实验，我巩固了组合逻辑电路的设计，掌握了时序逻辑电路的设计、组装流程，能对结果进行预测和分析，并提高了自身逻辑电路分析和动手实践的能力。

十、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

我认为除了基本的实验内容外，可以多增加一些更有挑战性和实践意义的逻辑电路设计题供同学们思考和实践，这样不仅能调动同学们的积极性，更能提高同学们解决陌生问题的设计、实践能力。

报告评分：

指导教师签字：